

一个单控，一个双控接线方法



准备材料：

- ① 单开双控开关1个，双开双控开关1个；
- ② 电笔、万用表、胶带、剥线钳等电工用具。

① 务必断开电源；

② 将火线接入双开双控开关“L1”中并固定；

③ 将“L2”和“L2”用导线串接；

④ 单控灯的灯线接入双开双控开关“L2”中并固定；

⑤ 将两个开关的“L1”、“L2”互相连接；

(注：接线图中电线颜色不代表实际电线颜色，实际接线以现场板位为准)

接零线

接火线