

## 四个双控接线方法


准备材料：

- ① 四开双控开关1个；单开双控开关4个；
- ② 电线、万用表、胶带、剥线钳等电工用具。

接线步骤：

- ① 将火线接入开关1的“L30”接线柱中并固定；
- ② 将“L10”、“L20”、“L40”与“L50”用导线连接；
- ③ 将灯1的灯线接入开关2的“L1”中并固定；
- ④ 将开关2的“L1”、“L2”与开关1的“L11”、“L12”分别连接。
- ⑤ 按照步骤4、5可连接剩余三个灯。

(注：接线图中电线颜色不代表实际电线颜色，实际接线以50%原则性为主。)

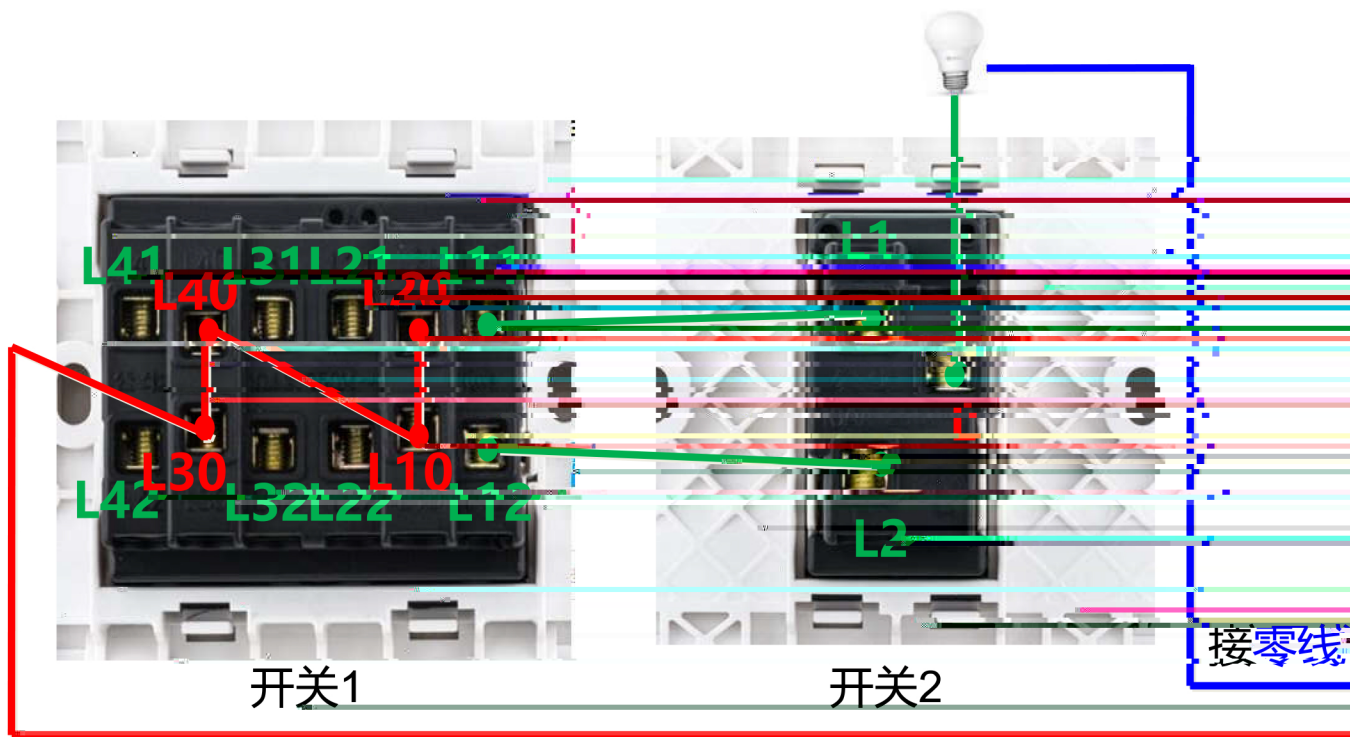

接火线

接零线

开关1

开关2